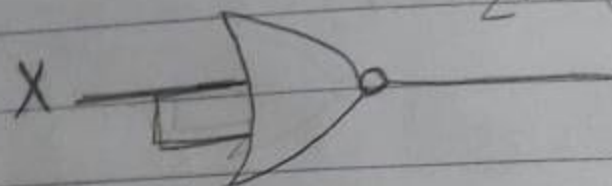


# \* NOR

## [1] NOT

$$Z = (X + X)'$$



NOT using

NOR

X	$Z = (X + X)'$
0	$(0 + 0)' = 1$
1	$(1 + 1)' = 0$


=

NOT

X	$Z = X'$
0	1
1	0

## [2] AND


$$A = (X + X)'$$

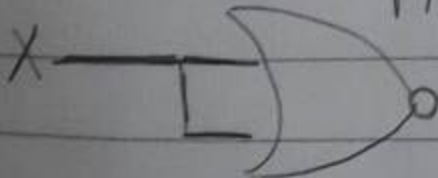

$$B = (X + X)'$$



$$Z = (A + B)'$$

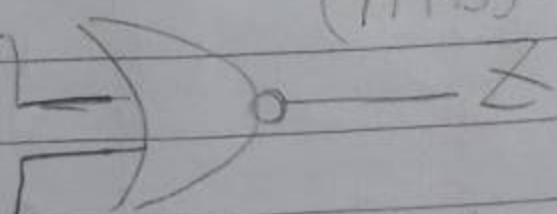


# AND using Nor

'2'

AND

X	Y	$A = (x+x)'$	$B = (y+y)'$	$Z = (A+B)'$		X	Y	$Z = x \cdot y$
0	0	$(0+0)' = 1$	$(0+0)' = 1$	$(1+1)' = 0$	=	0	0	0
0	1	$(0+0)' = 1$	$(1+1)' = 0$	$(1+0)' = 0$		0	1	0
1	0	$(1+1)' = 0$	$(0+0)' = 1$	$(0+1)' = 0$		1	0	0
1	1	$(1+1)' = 0$	$(1+1)' = 0$	$(0+0)' = 1$		1	1	1

## 3] OR

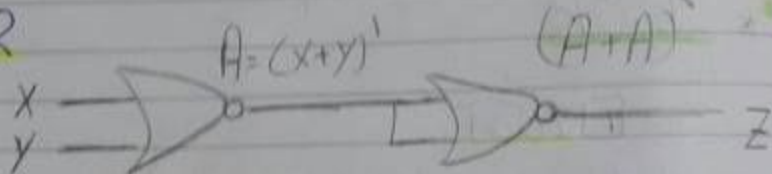

## OR using Nor.


OR

X	Y	$A = (x+y)'$	$Z = (A+A)'$		X	Y	$Z = x+y$
0	0	$(0+0)' = 1$	$(1+1)' = 0$	=	0	0	0
0	1	$(0+1)' = 0$	$(0+0)' = 1$		0	1	1
1	0	$(1+0)' = 0$	$(0+0)' = 1$		1	0	1
1	1	$(1+1)' = 0$	$(0+0)' = 1$		1	1	1

## \* NOT Gate Truth Table.

X	$Y = X'$
0	1
1	0

## \* NOT Representation using NAND.

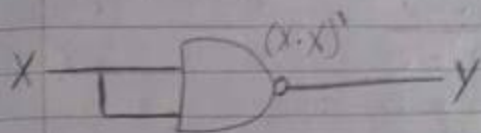


X	X	$Y = (X.X)'$	=	X	$Y = X'$
0	0	1		0	1
1	1	0		1	0


## [2] AND

### 1) AND Truth Table.

X	Y	$Z = (X.Y)$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

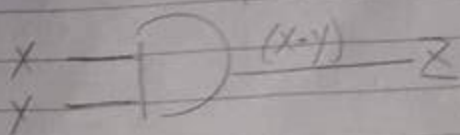

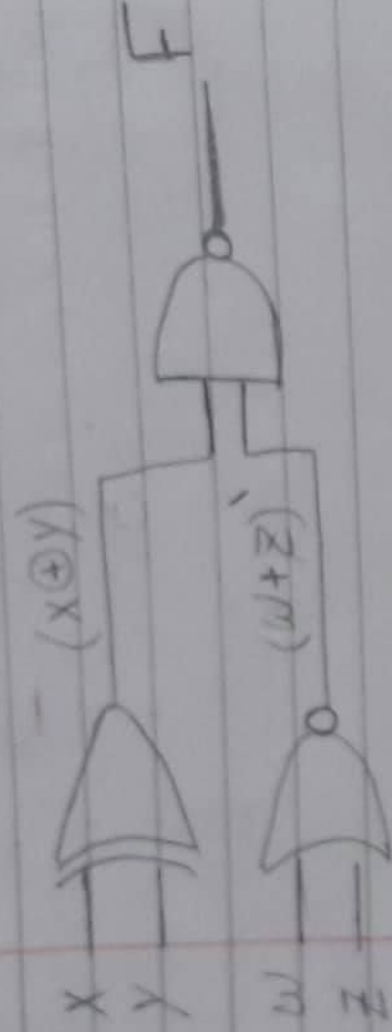Q2] Find The Expression & Truth Table For The Circuit in the Fig



1) Expression:

$$F = (X \oplus Y) \cdot (W + Z)$$


2) Truth Table:

X	Y	W	Z	$(X \oplus Y)$	$(W + Z)$	$F = (X \oplus Y) \cdot (W + Z)$
0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1



X	Y	W	Z	$(X \oplus Y)$	$(W+Z)'$	$F = (X \oplus Y) \cdot (W+Z)'$
1	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1

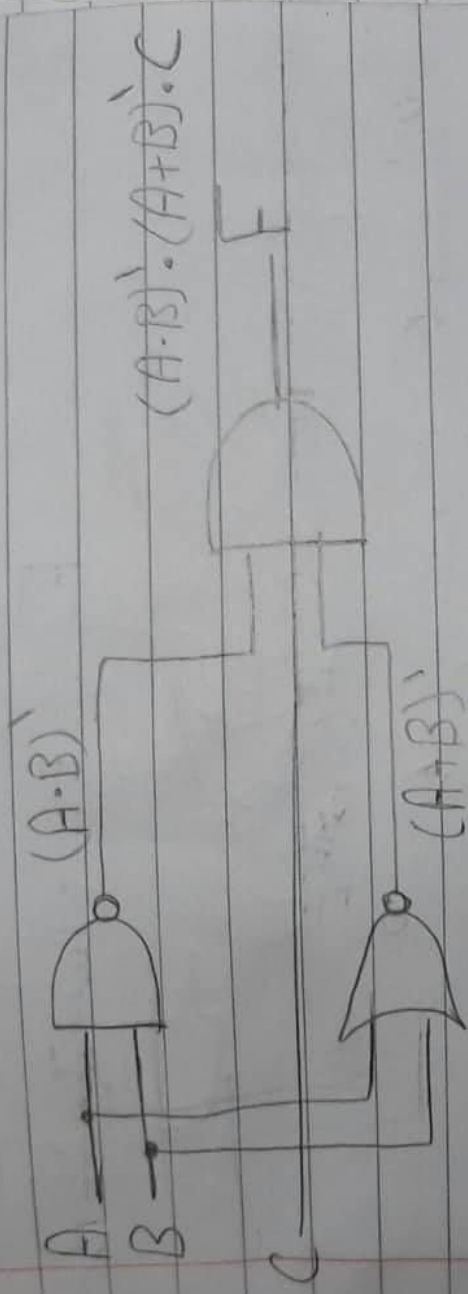3] Find the Expression & the Truth Table for the Circuit in the Fig




$$F = [(A \cdot B)'] \cdot (A+B)' \cdot C$$

A	B	C	$(AB)'$	$(A+B)'$	$F = [(AB)'] \cdot (A+B)' \cdot C$
0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0

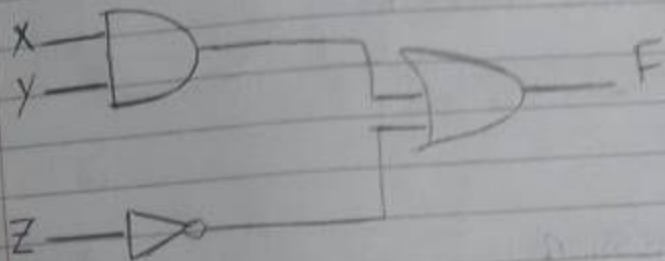Examples:



1 Find The Expression & The Truth Table For The Circuits in the Fig



1 Expression:

$$F = (X \cdot Y) + Z'$$


2 Truth Table:

\* عدد المتغيرات  
 عدد Inputs  
 $2^n$   
 $n = 3$   
 $= 2^3 = 8$   
 (0 → 7)

X	Y	Z	$X \cdot Y$	$Z'$	$F = (X \cdot Y) + Z'$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	1

# Ch 2

'6'

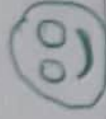

## Boolean Algebra & Logic Gates

[13] Draw Logic Diagram to implement the following Boolean Expression:

a)  $Y = A + B + B'(A + C')$



Truth Table:


3 Inputs  $2^3 = 8$

A	B	C	B'	C'	(A+C')	B'(A+C')	Y = (A+B+B')
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	1





Q 7  $Y = [(A+B')(C'+D)]$

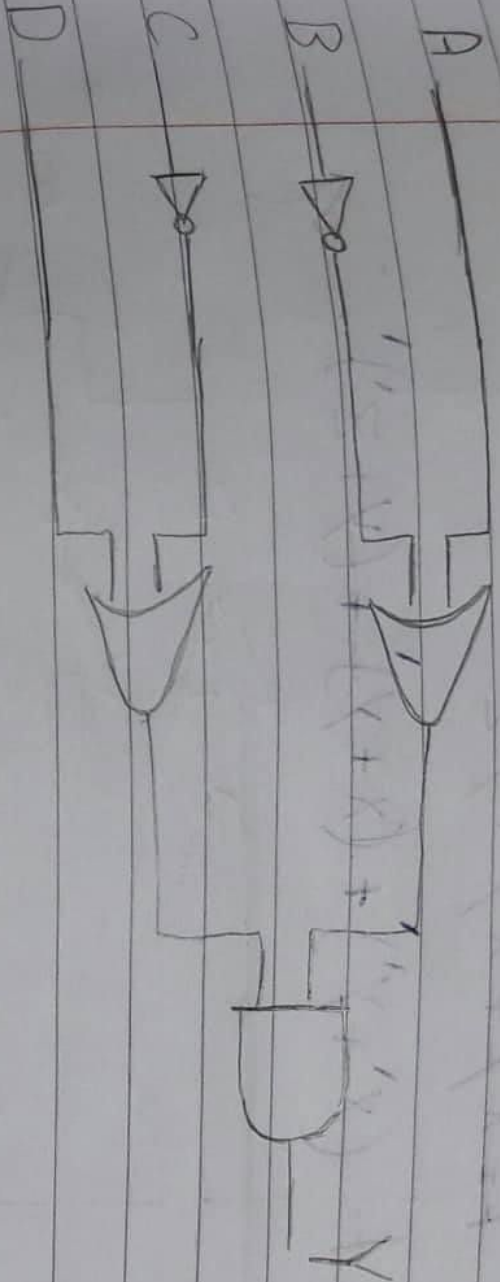


\* Truth Table

A	B	C	D	B'	C'	(A+B')	(C'+D)	Y = (A+B')(C'+D)
0	0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0


Q 8 Implement the Boolean function  $Y = XY + XY' + Y'Z$

$Y = XY + XY' + Y'Z$

a) With AND, OR & inverter gates.

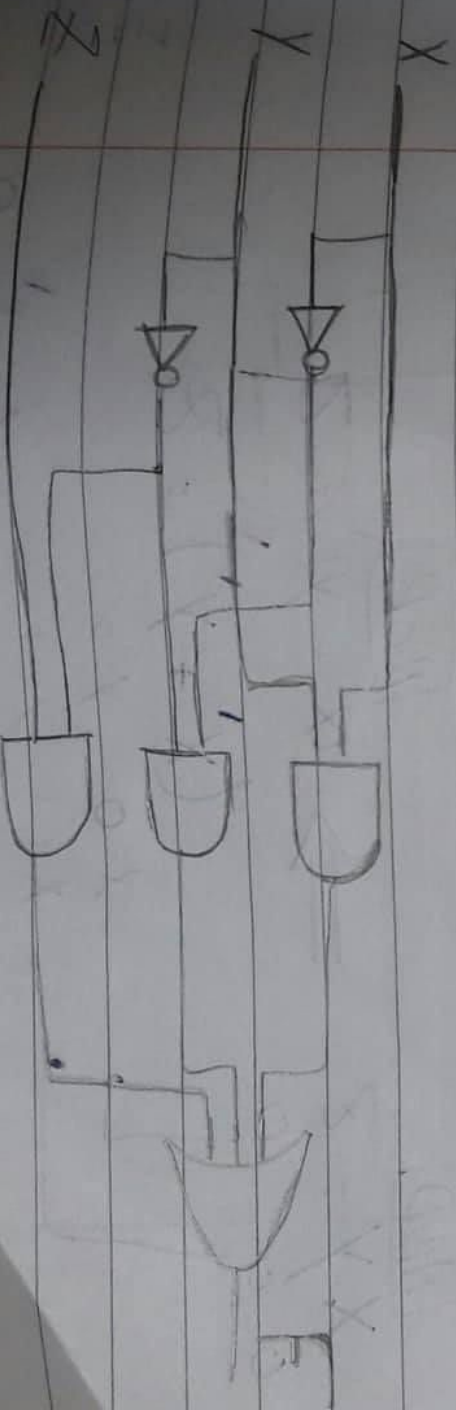


$$[d] Y = (A \oplus C)' + B$$

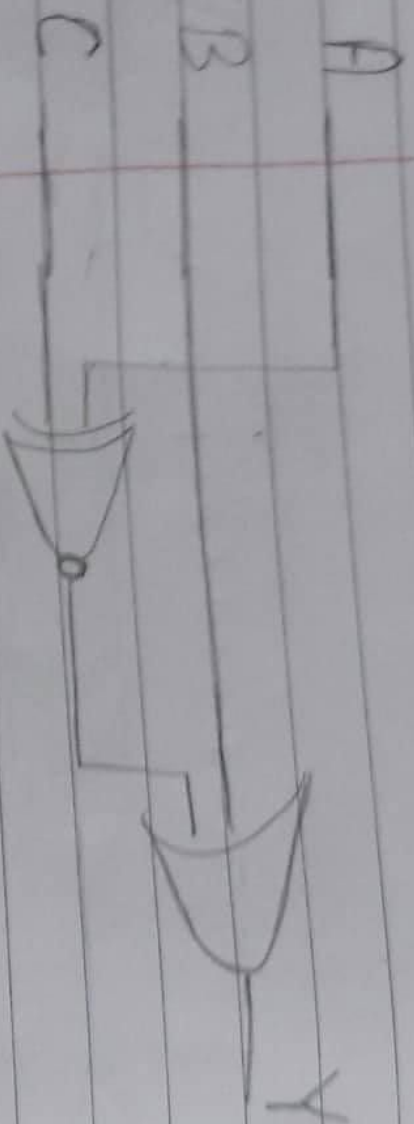

\* Truth Table

A	B	C	$(A \oplus C)'$	$Y = (A \oplus C)' + B$
---	---	---	-----------------	-------------------------

$$[e] Y = (A' + B')(C' + D')$$

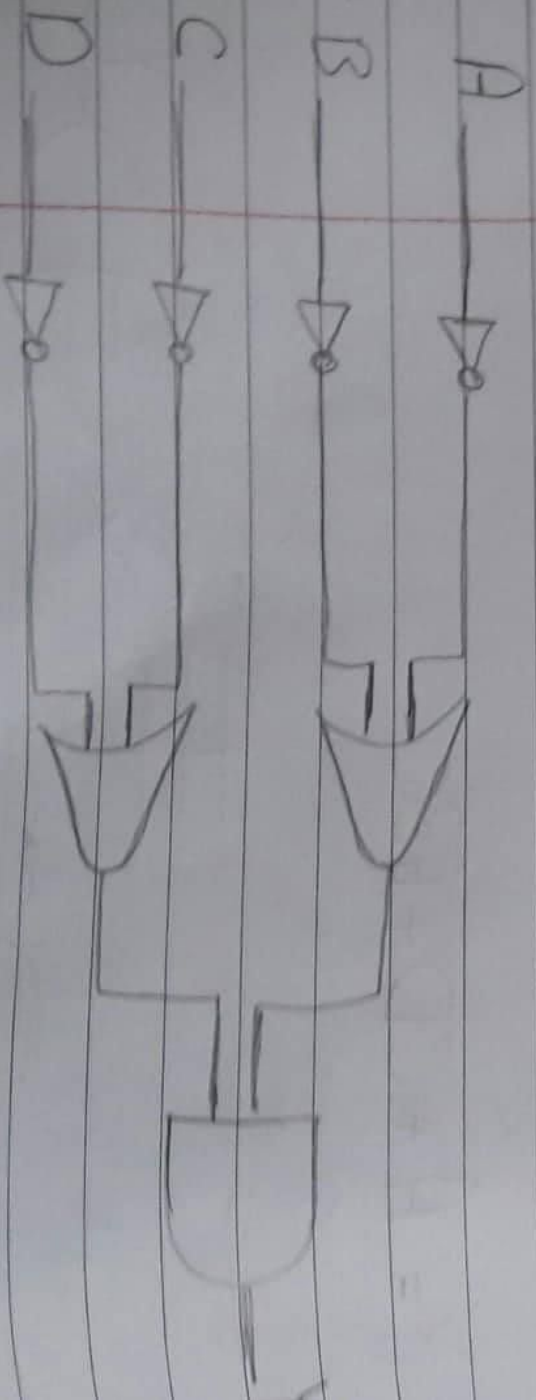


\* Truth Table

A	B	C	D	$A'$	$B'$	$C'$	$D'$	$(A' + B')$	$(C' + D')$	$Y = (A' + B')(C' + D')$
---	---	---	---	------	------	------	------	-------------	-------------	--------------------------

⑥ with OR & inverter gates.

$$F = XY + X'Y' + Y'Z$$

$$F = (X' + Y')' + (X + Y)' + (Y + Z)'$$

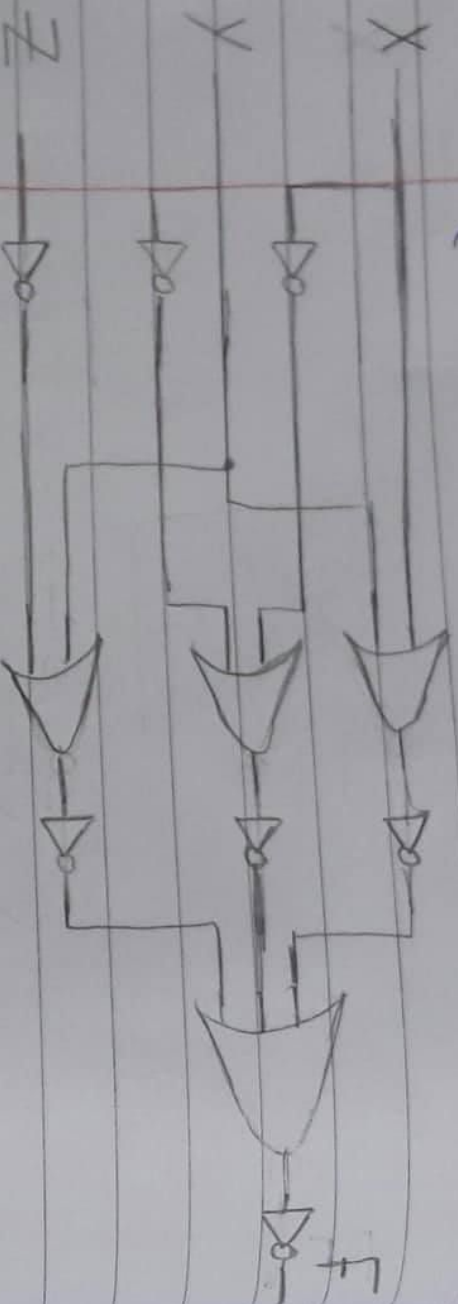

AND

NOR

X	Y	Z	XY	X	Y	Z	$Z = (X + Y)'$
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	0

AND

NOR

$$XY = Z$$

$$\Rightarrow (X + Y)' = Z$$

$$(X' + Y')' = Z$$



$$X=0, Y=0$$

$$X'=1, Y'=1$$

$$(1+1)=1$$

$$\Rightarrow (1+1)' = 0$$











@With NOR & inverter Gates:

$$F = XY + X'Y' + Y'Z$$


$$F = (X' + Y')' + (X + Y)' + (Y + Z)'$$

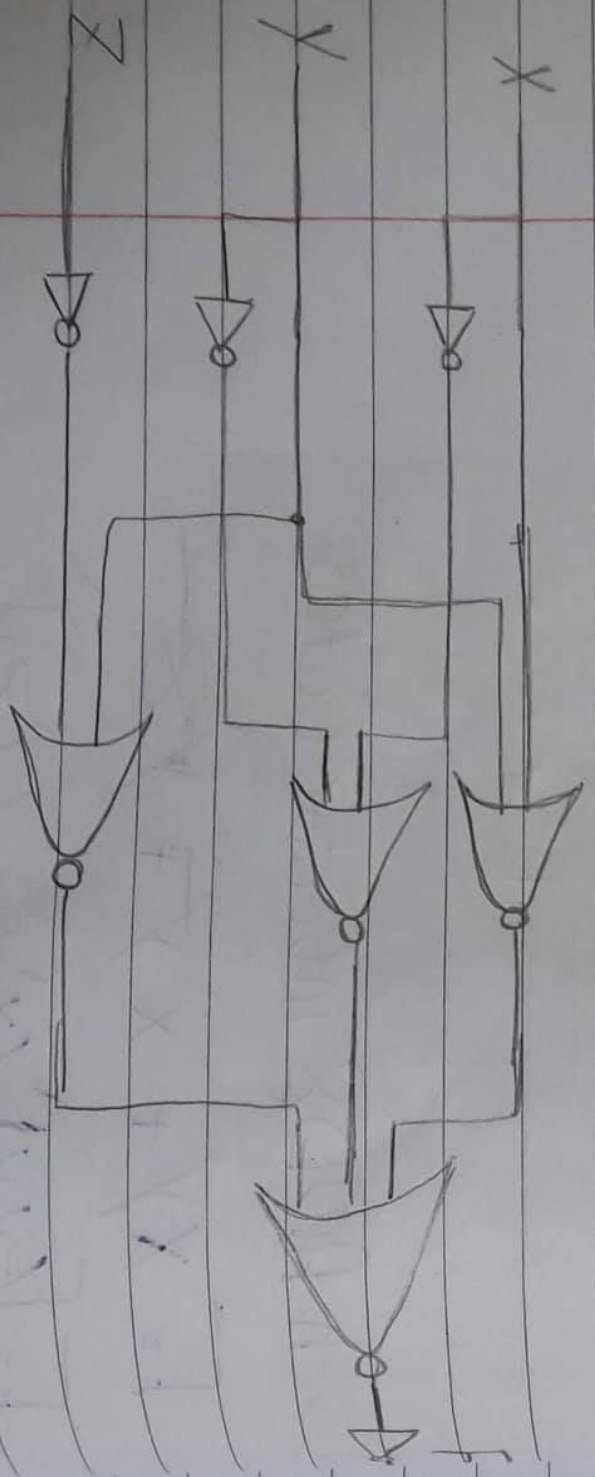

[C]  $(AB + A'B') (CD' + C'D)$

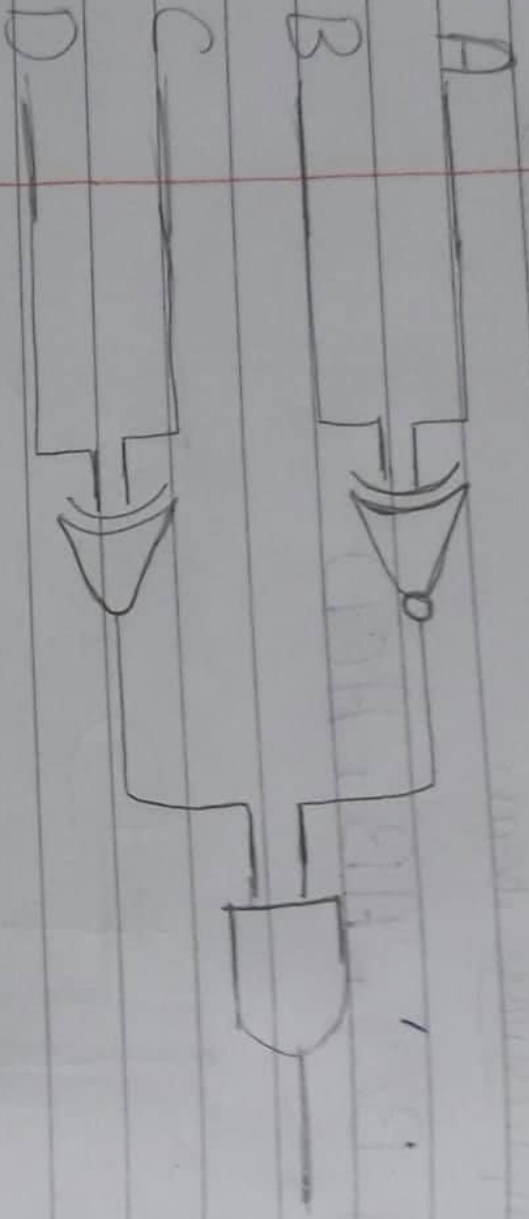

[d]  $A + CD + (A + D') (C' + D)$

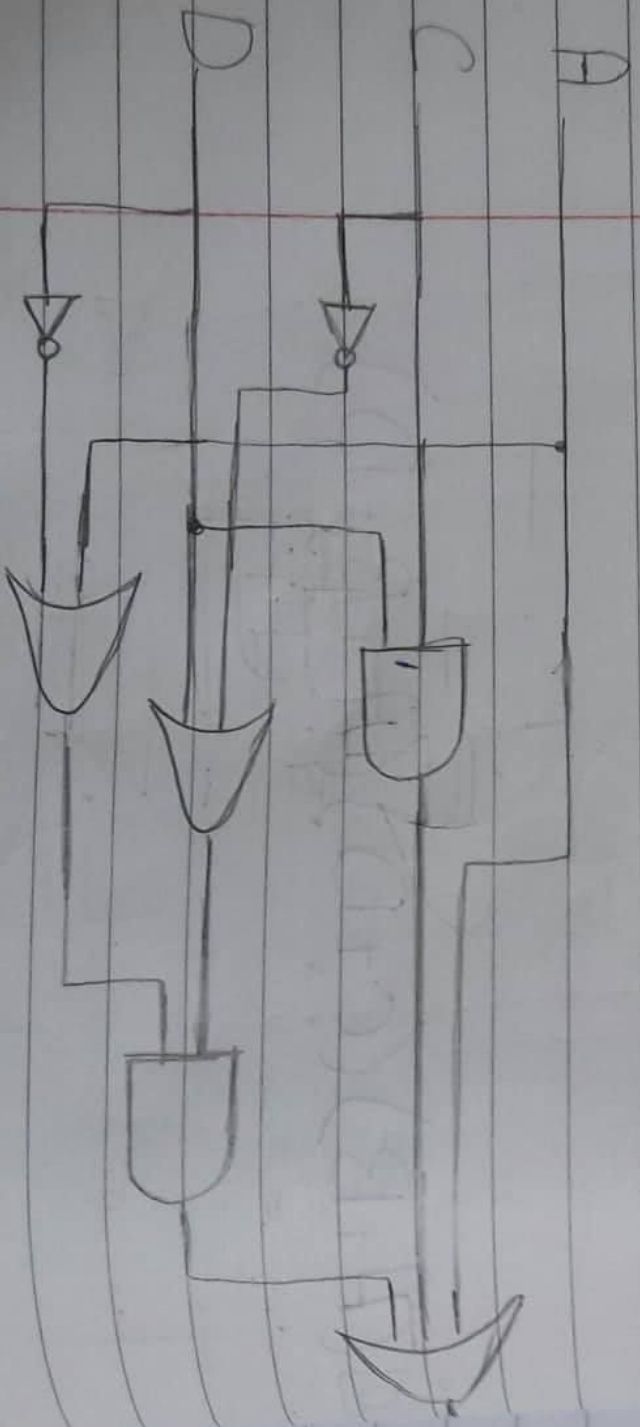

27] Write the Boolean Expression (Equation) & Draw the logic Diagram of the circuit whose outputs are defined by the following truth table.

$F_1$	$F_2$	$a$	$b$	$c$
1	0	0	0	0
0	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	0	1
1	1	1	1	0
1	0	1	1	1

$$F_1 = a'b'c' + \underline{a'bc} + a'b'c + abc$$

$$F_2 = a'bc' + \underline{a'bc} + a'b'c + \underline{abc}$$